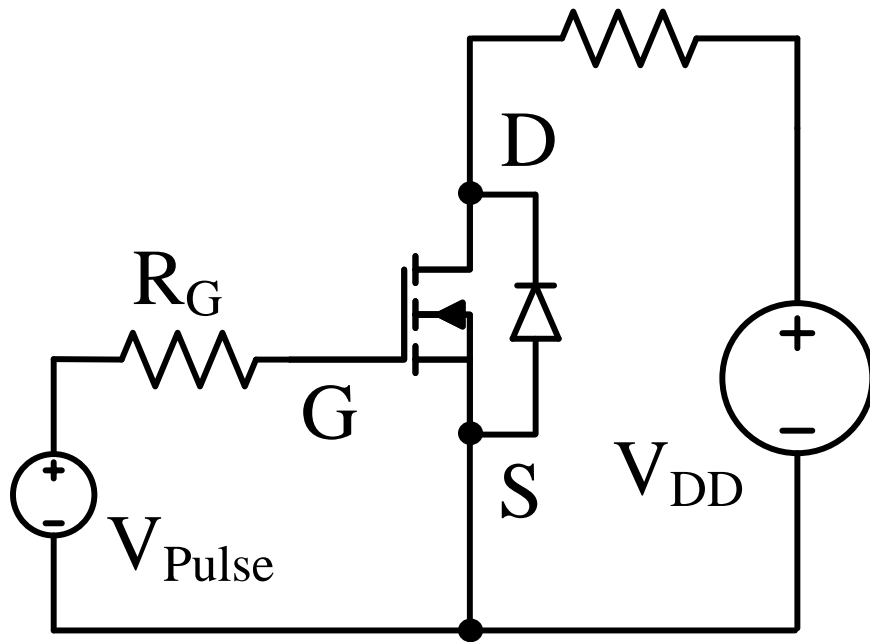



MOSFET

Dynamic Electrical Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$ (unless otherwise specified)


Symbol	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Conditions
g_{fs}	Forward Transconductance	264	—	—	S	$V_{DS} = 10\text{V}$, $I_D = 100\text{A}$
Q_g	Total Gate Charge	—	205	307	nC	$I_D = 100\text{A}$ $V_{DS} = 20\text{V}$ $V_{GS} = 4.5\text{V}^{\text{⑤}}$
Q_{gs}	Gate-to-Source Charge	—	57	—		
Q_{gd}	Gate-to-Drain Charge	—	104	—		
Q_{sync}	Total Gate Charge Sync. ($Q_g - Q_{gd}$)	—	101	—		
$t_{d(on)}$	Turn-On Delay Time	—	67	—	ns	$V_{DD} = 20\text{V}$
t_r	Rise Time	—	210	—		$I_D = 30\text{A}$
$t_{d(off)}$	Turn-Off Delay Time	—	222	—		$R_G = 2.7\Omega$
t_f	Fall Time	—	176	—		$V_{GS} = 4.5\text{V}^{\text{⑤}}$




Switching Time Test Circuit

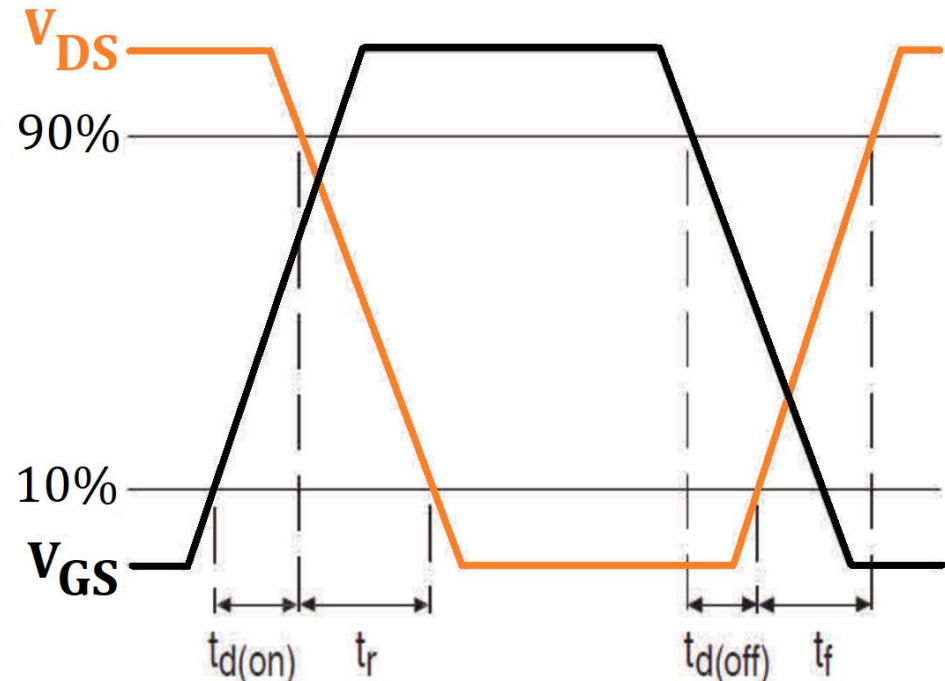



Switching Time Waveforms



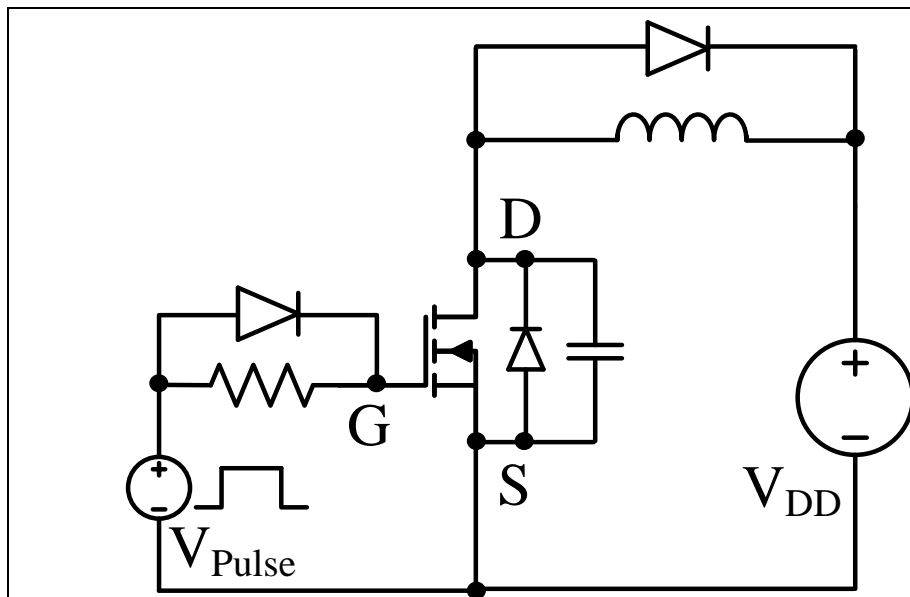


Gate Charge Test Circuit

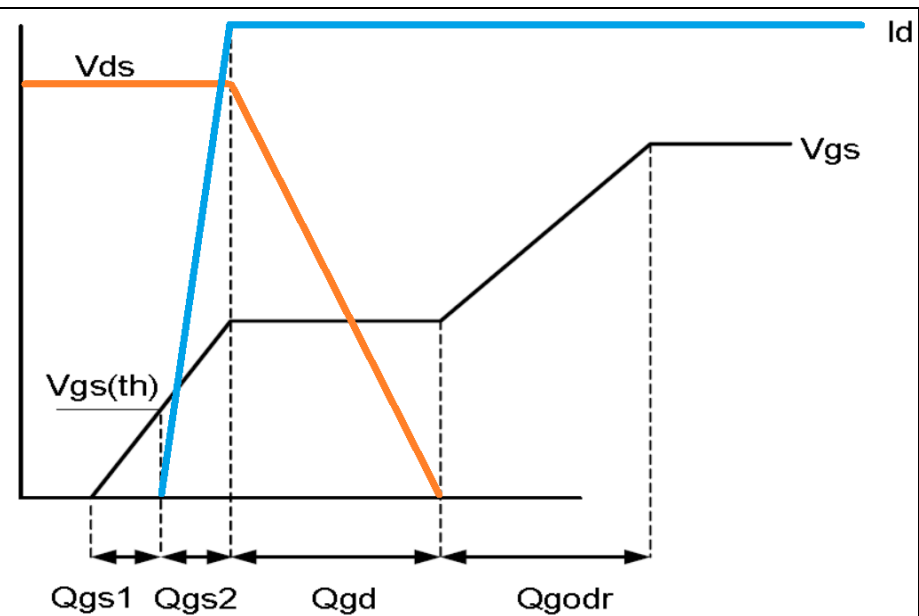


Gate Charge Waveforms

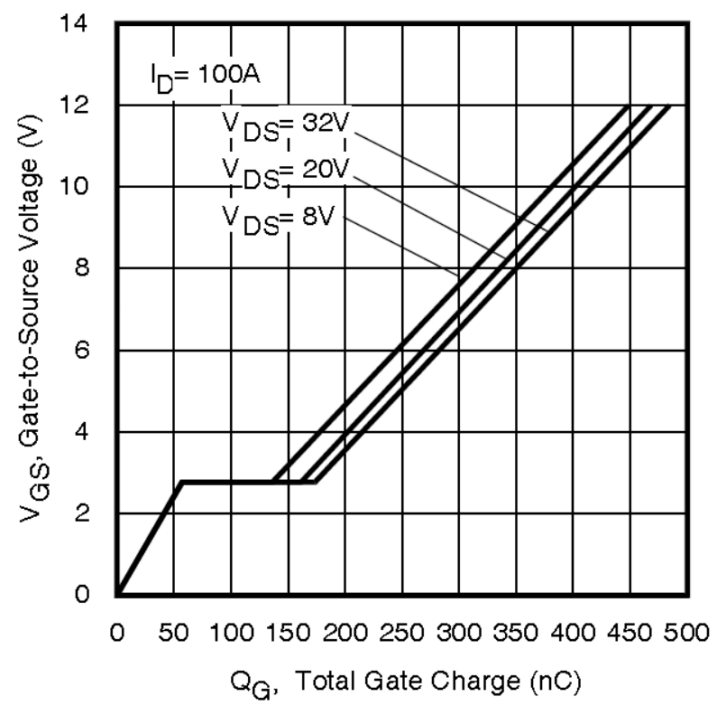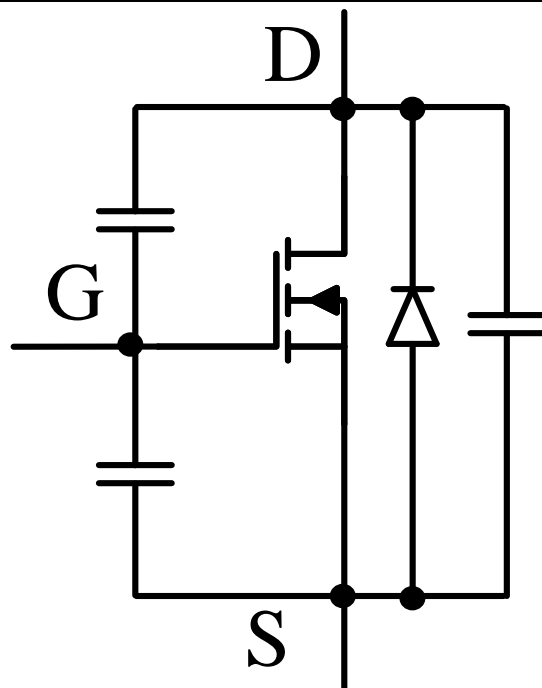


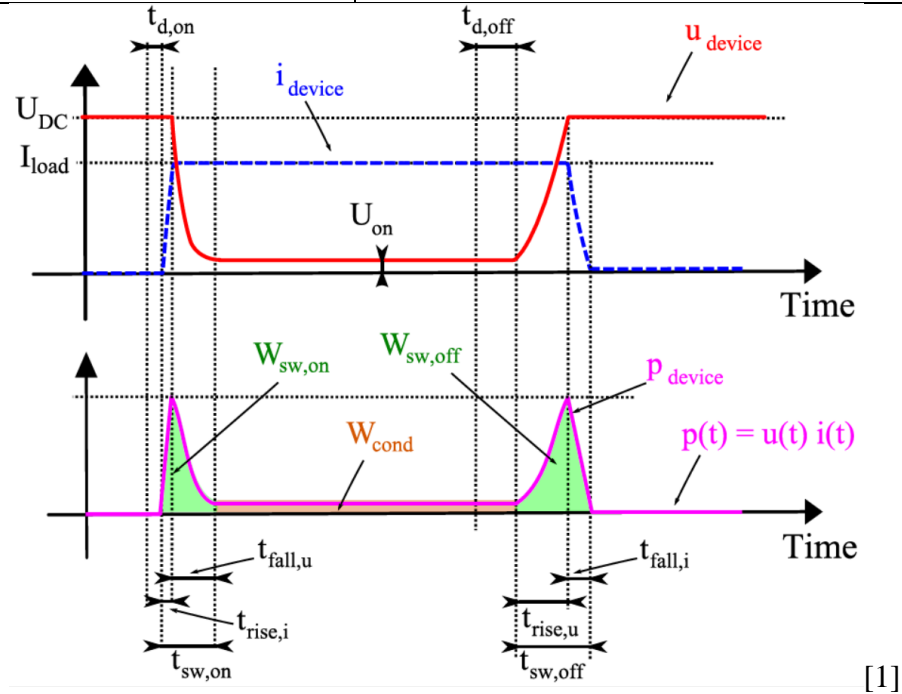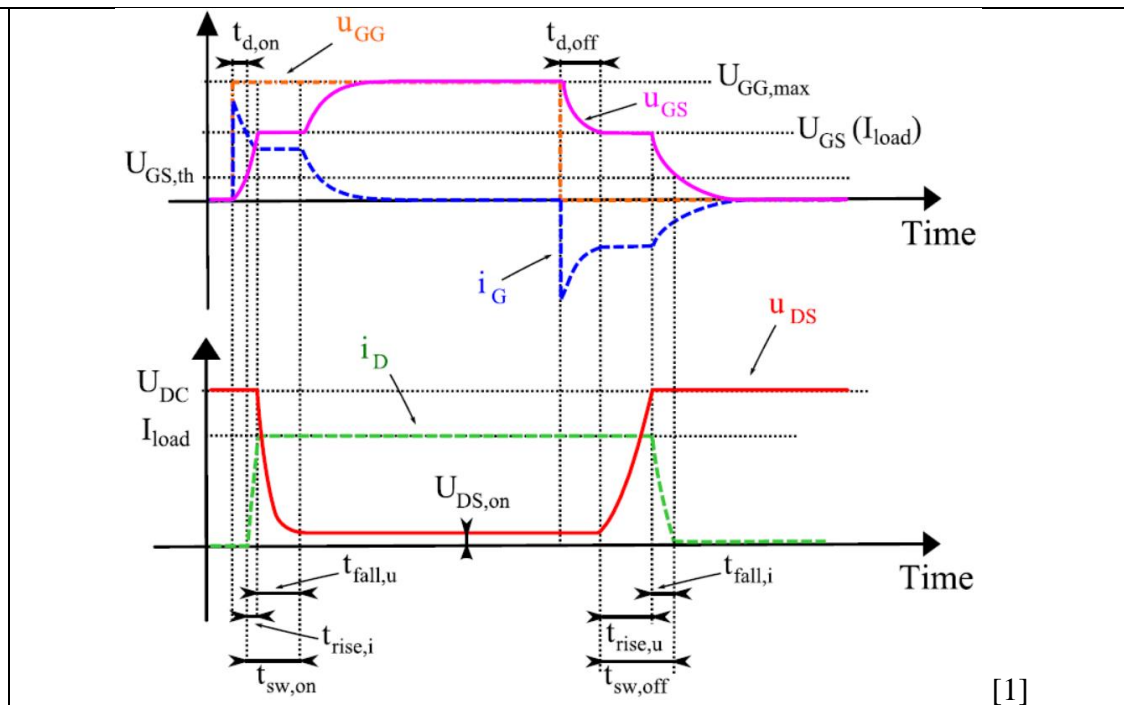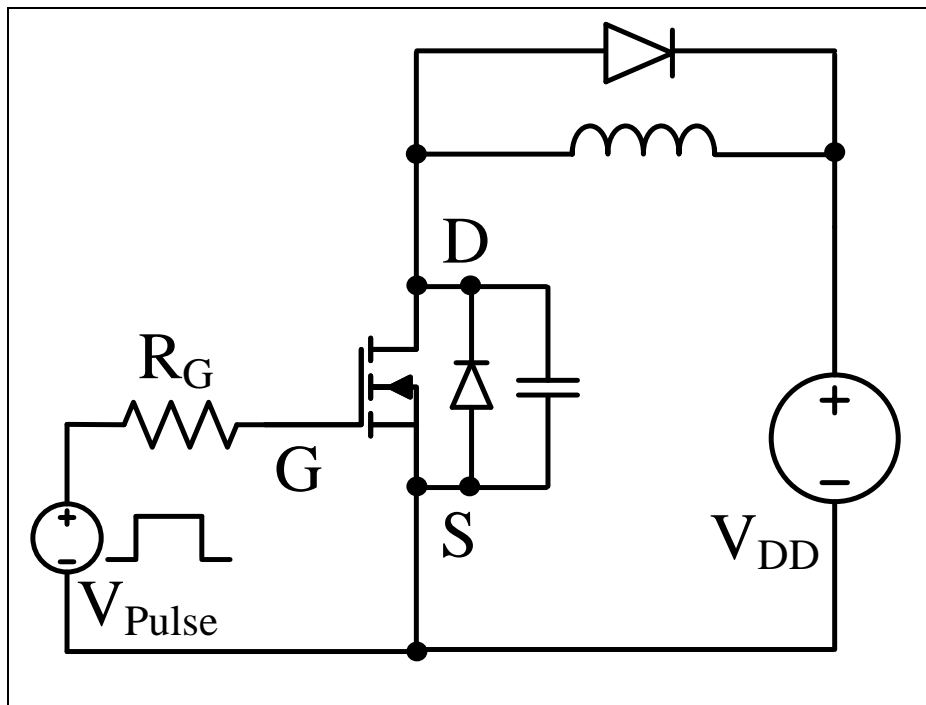

IGBT ANAHTARLAMA KARAKTERİSTİĞİ

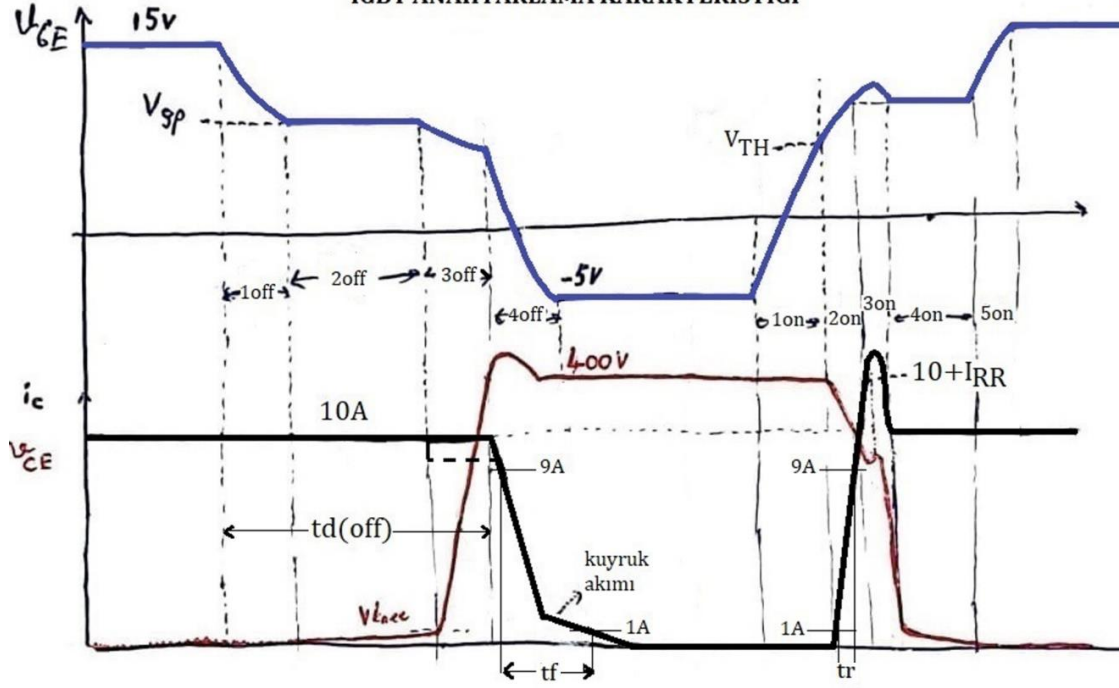



1off \Rightarrow GE cap. R_g üzerinden Miller plate perimimine kadar eksponans. deşarj oluyor.
 2off \Rightarrow ic sabit. Gate şarjı azalıyor. Anaktılış V_{ce} , V_{knee} 'ye kadar artıyor.
 3off \Rightarrow V_{ce} artıyor. V_{ge} tekrar düşmeye devam ediyor. CC akımı R_g üzerinden pasmed. GE'yi şarj etmemeli. (PCB ve Gate Driver tasarımı) Δ
 4off \Rightarrow $V_{ce} = 400V$ oluyor. diyor, iletme piri. IGBT akımı azalmaya başlar. Entikron. tordan dolay, V_{ce} 400V'a ason

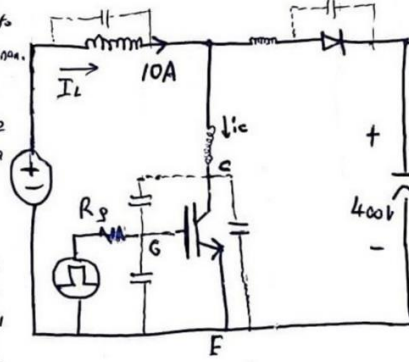


1on \Rightarrow GE cap. R_p üzerinden V_{TH} 'a kadar eksponans. şarj olur.
 2on \Rightarrow V_{TH} pentini pestina ic artar. Endektonstoa dolay, V_{ce} biraz düşer.
 3on \Rightarrow Diger tırzı performanma akını, da IGBT üzerinden geçen V_{ce} pentini düşer, V_{ge} pentini V_{ge} 'ye ulaşıyor. V_{ge} 'yi I_e belirler.

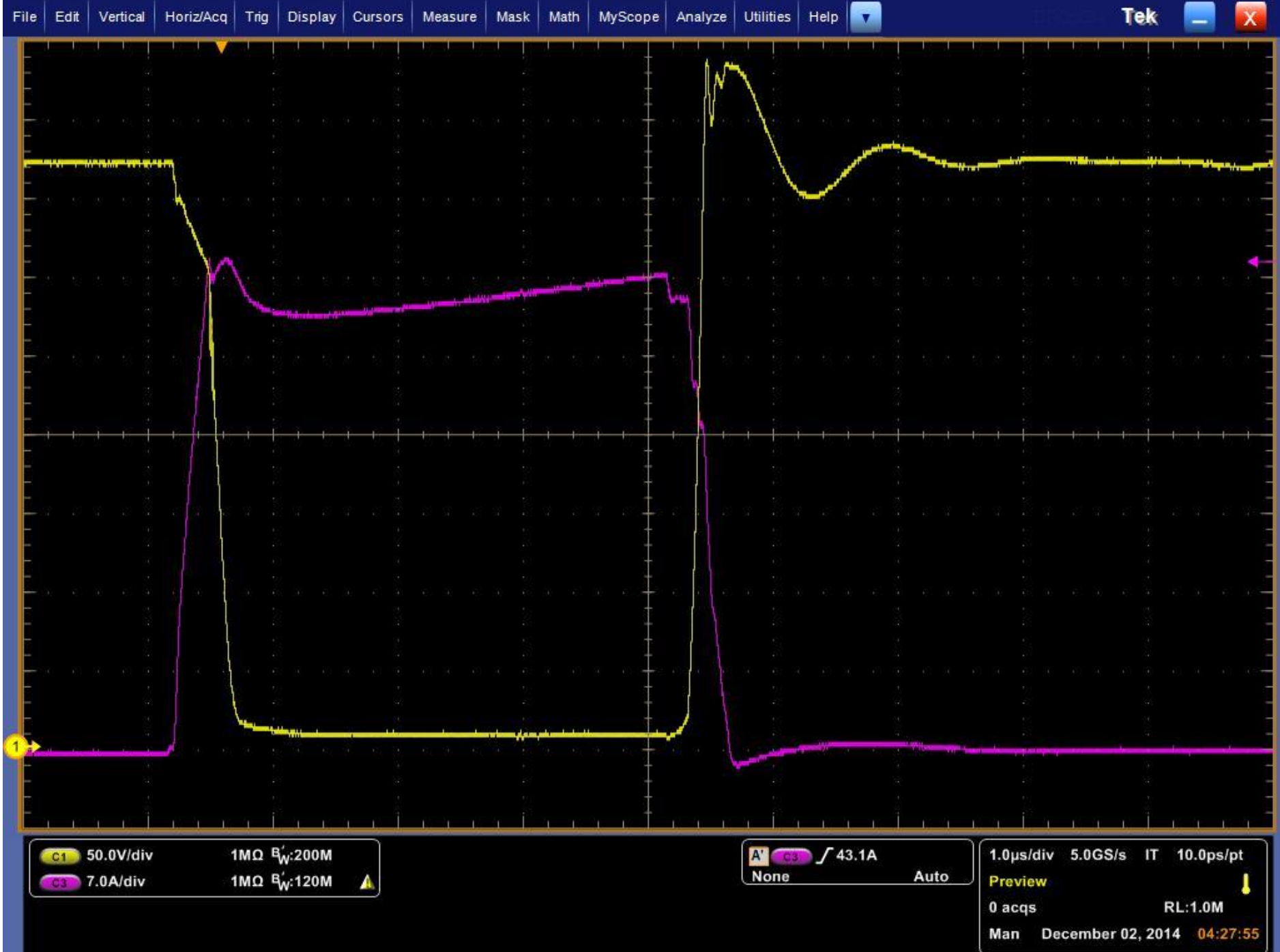
5on \Rightarrow V_{ce} düşük. R_p akını GE'yi ve V_{ce} düşmeye devam eden V_{ge} artıyor. Gate akını (R_p 'den geçen akını) V_{ge} 'yi arttırıyor. V_{ce} V_{ce} Gate şarjı artıyor. Artıkta, V_{ce} düşüyor




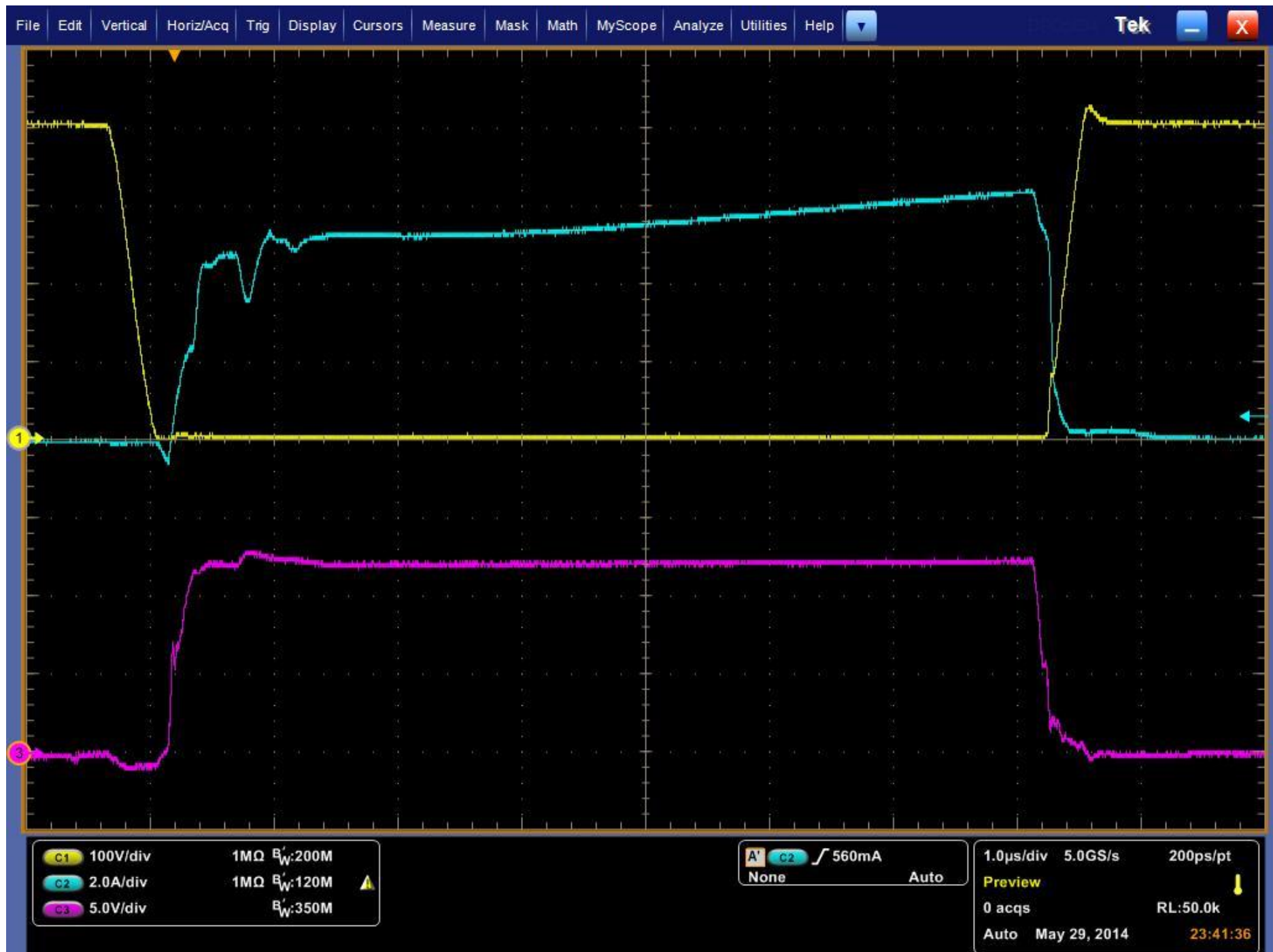




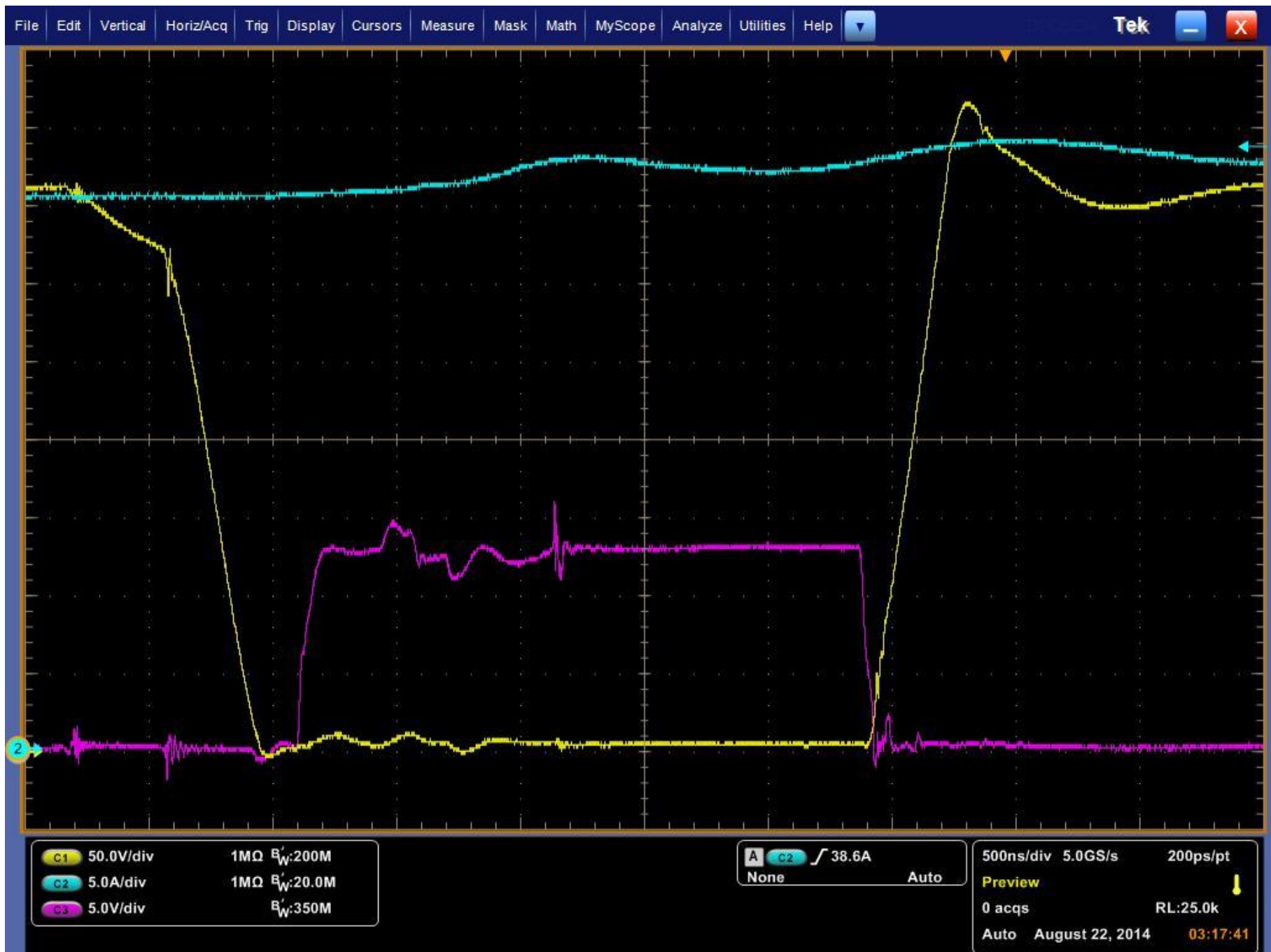


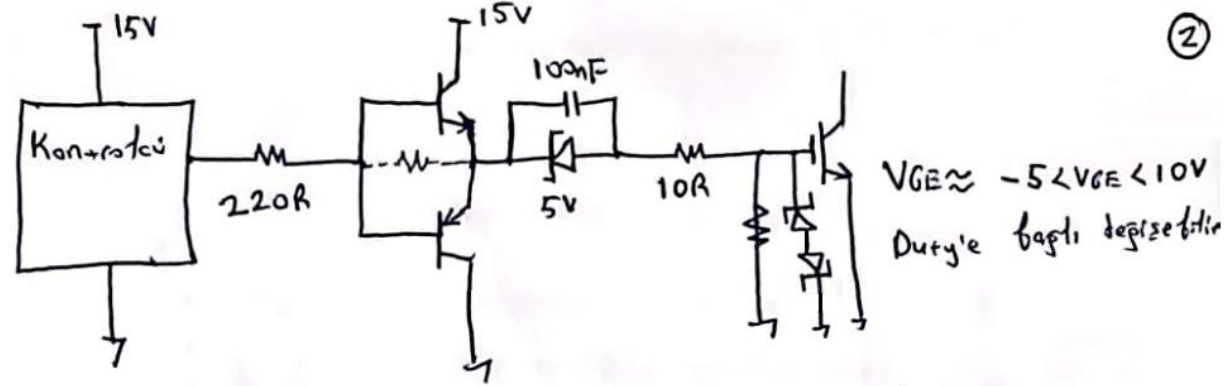


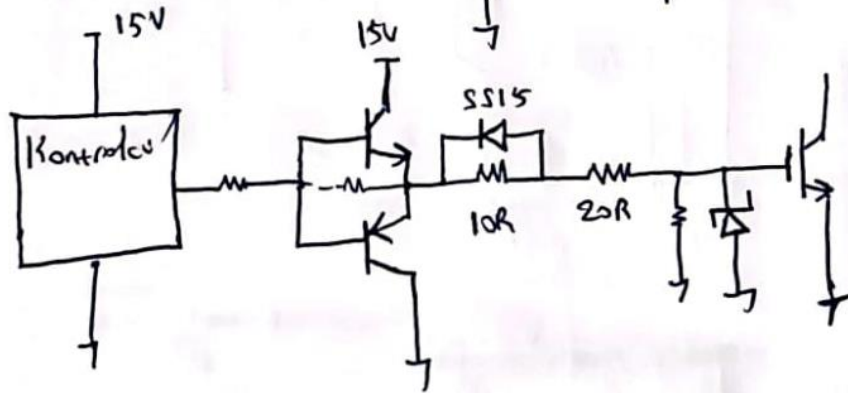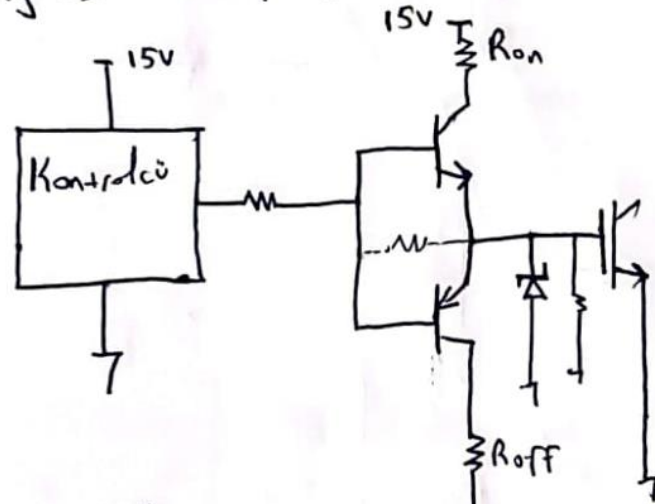
$R_g \Rightarrow$ Karbon film, SMD, metal film, ~~wire wound~~, ~~tg~~ ~~trans~~




Paralel Bağlantı

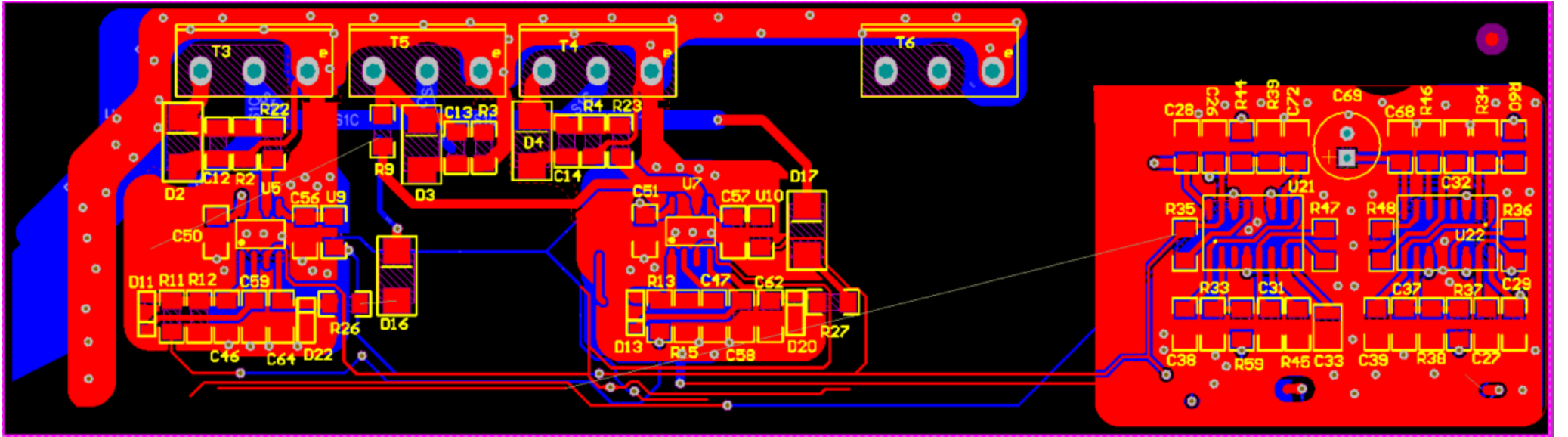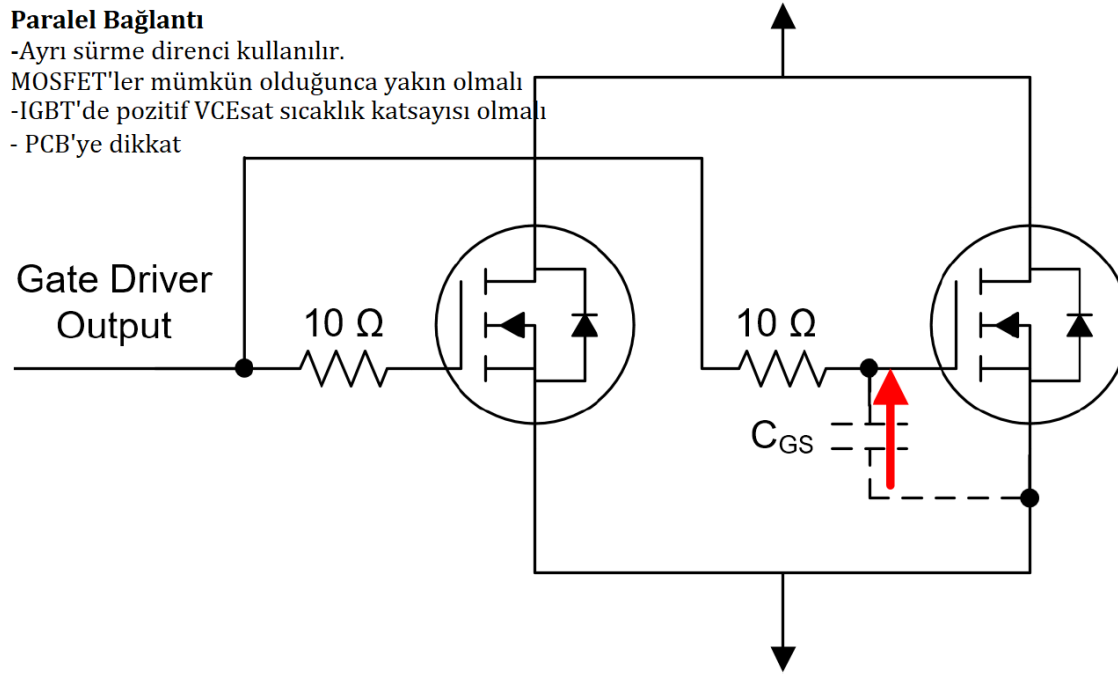- Ayrı sürme direnci kullanılır.
- MOSFET'ler mümkün olduğunca yakın olmalı
- IGBT'de pozitif V_{CEsat} sıcaklık katsayısı olmalı
- PCB'ye dikkat






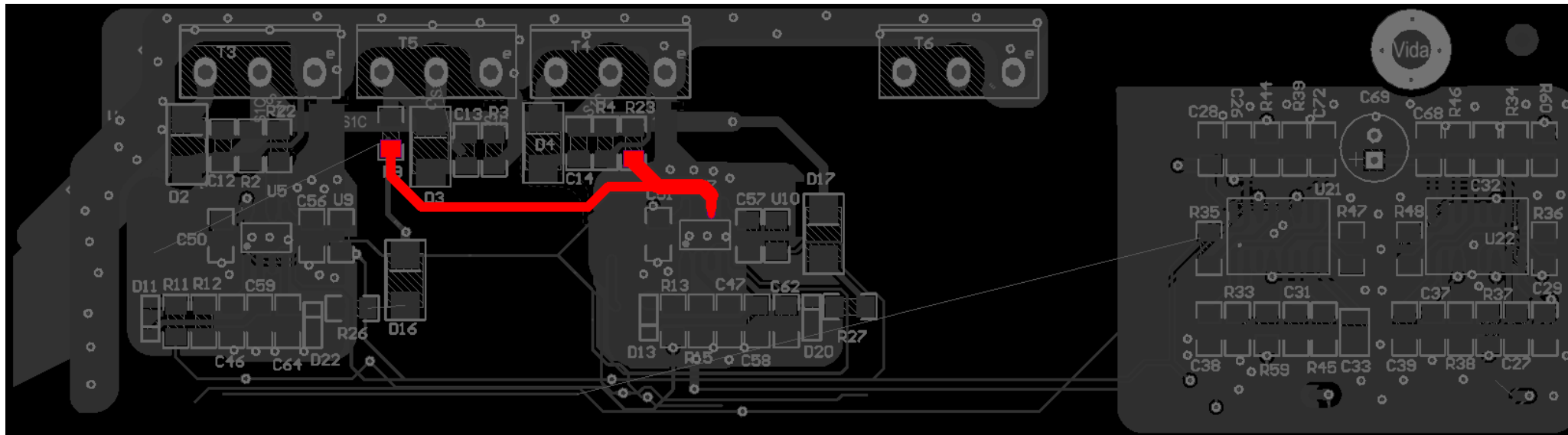


Gate Direnci

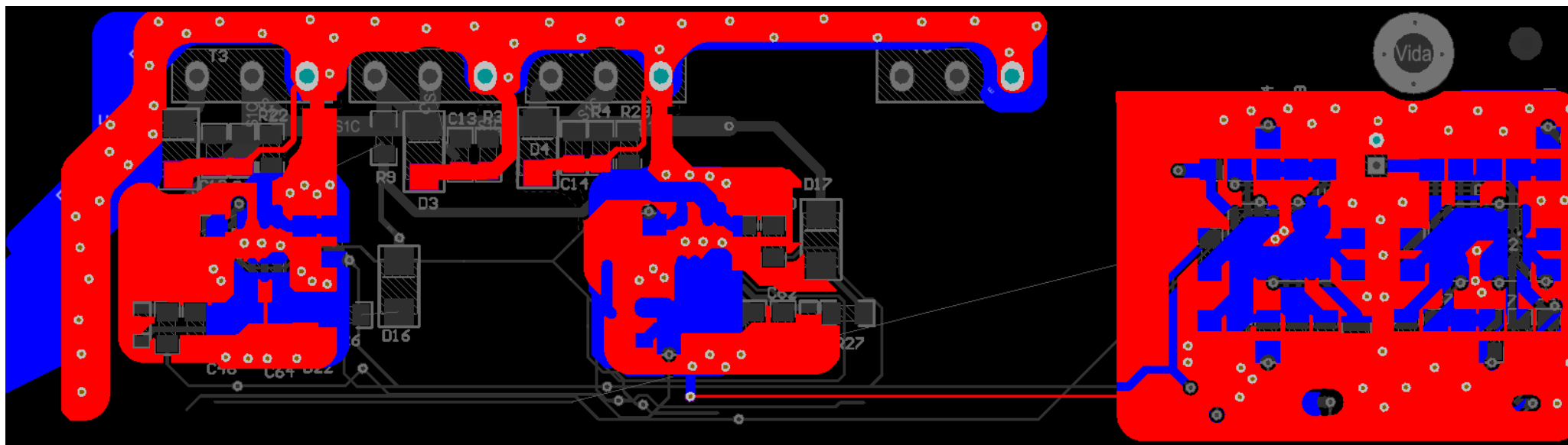


E

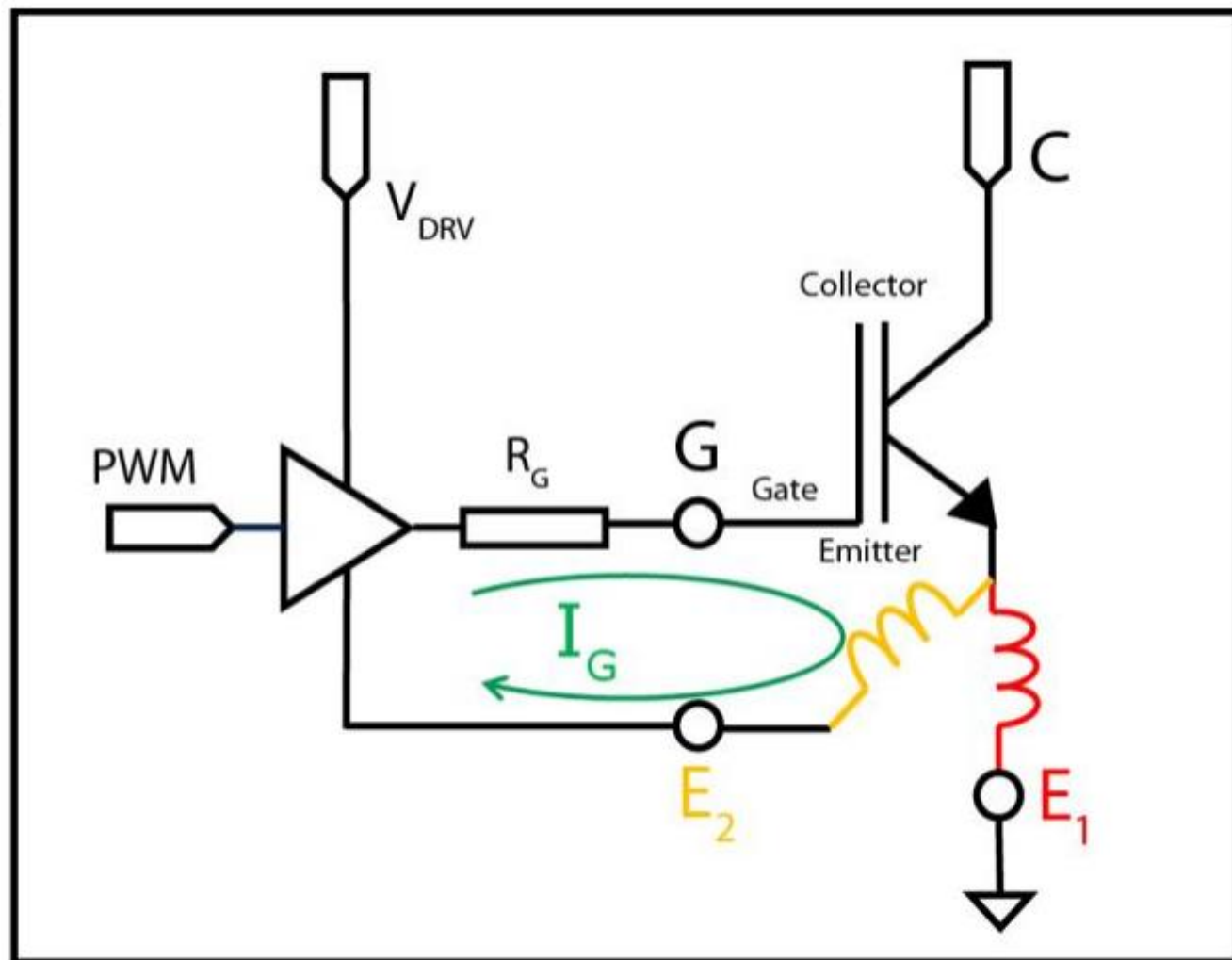

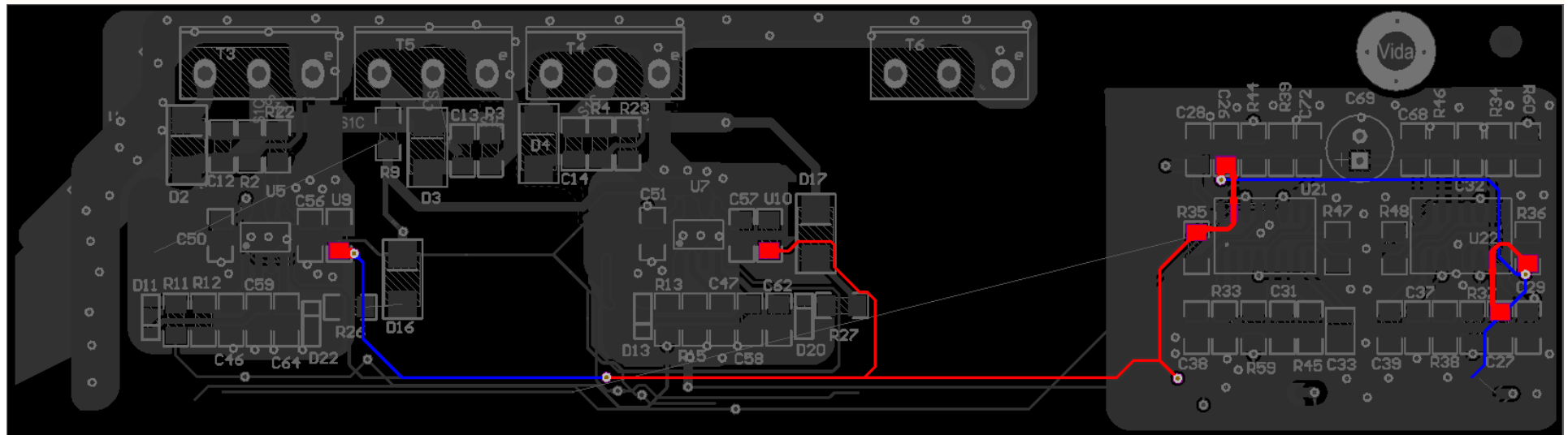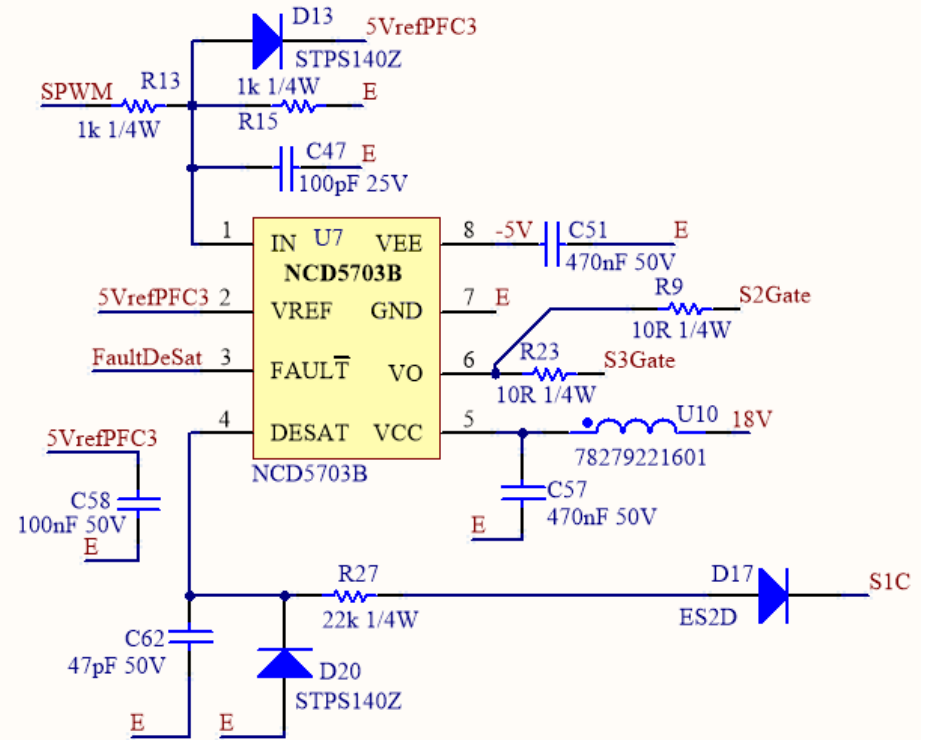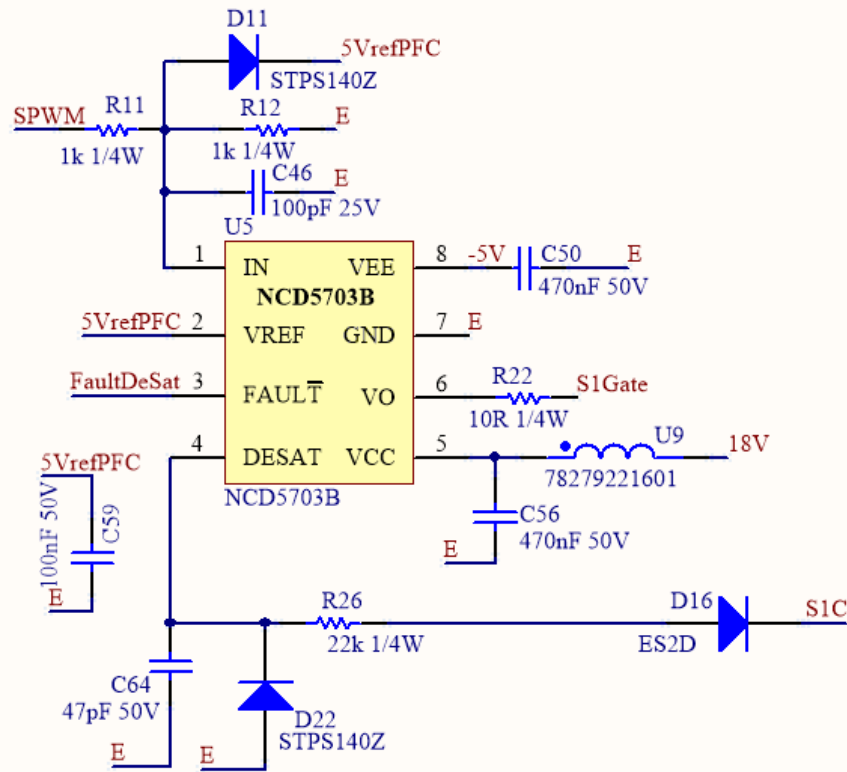

18V Besleme

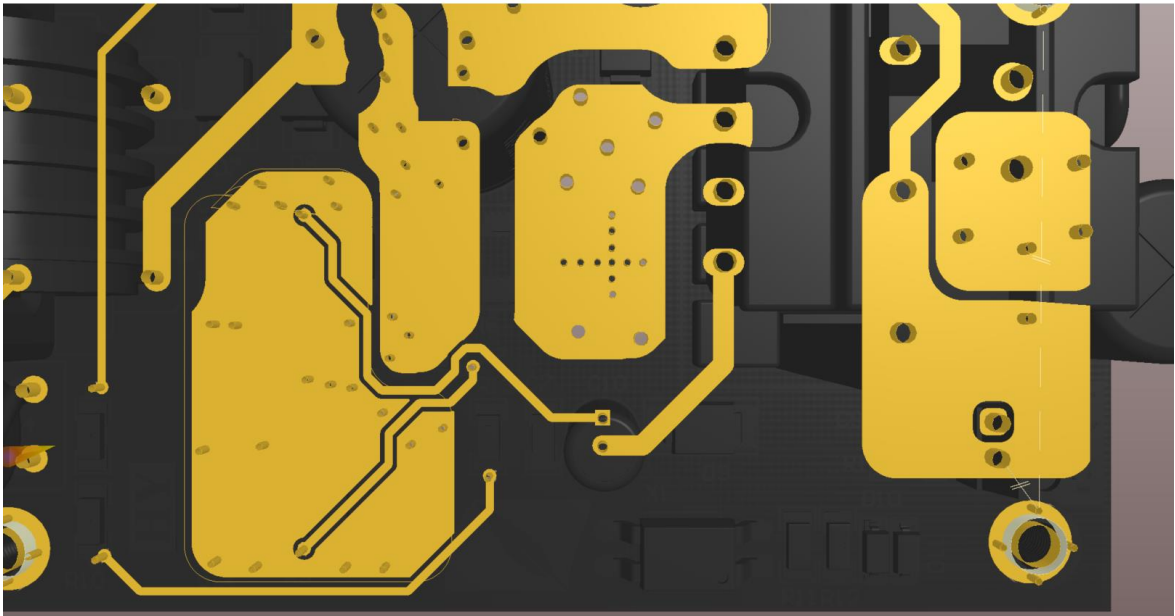

Kaynaklar

[1] Electric Drives with Permanent Magnet Synchronous Machines Connected to Internal Combustion Engines, Mattia Morandin

Onsemi Conductor Datasheet FAN3181

Infineon Datasheet IRL40SC228

Application Note TRENCHSTOP 5 Discrete IGBT in TO-247 4pin Package

Texas Instruments slvaf39a